

PROJETO FINAL Caça-Níqueis

Integrantes:

Italo Lelis de Carvalho
Thiago Rinco da Silveira

Professor:

Luciano Cunha de Araujo Pimenta

Curso: Engenharia de Controle e Automação

Disciplina: Sistemas Digitais (Prática)

Turma: PA1

Data: 28/06/2017

Descrição

O projeto consiste em um processador customizado com uma função definida, onde controlador e caminho de dados trabalham juntos em prol de um objetivo. O objetivo, neste caso, é um sistema que funcione como uma máquina caça-níquel, muito comum nos cassinos ao redor do mundo.

O dispositivo irá sortear 3 números e, caso esses três números sejam iguais, será indicado que o usuário ganhou a partida.


Para o sorteio dos números, será utilizado um contador ascendente. O contador irá somar 1 durante a subida do clock e, devido à velocidade do clock, não será possível prever o número que será salvo no registrador ao apertar o botão de selecionar. Isso fornece um certo nível de randomicidade ao projeto.

O controlador conta com uma máquina de estados, que administra o caminho de dados. Este utiliza três registradores para gravar os 3 números, um registrador para o resultado, um contador ascendente, que conte de 0 a 9, dois comparadores de igualdade e uma porta lógica 'and'.


Projeto RTL

Passo 1: FSM de Alto Nível


- Entradas: escolha (1 bit), reset (1 bit);
- Saídas: R(1 bit);
- Registradores: A,B,C (4 bits)

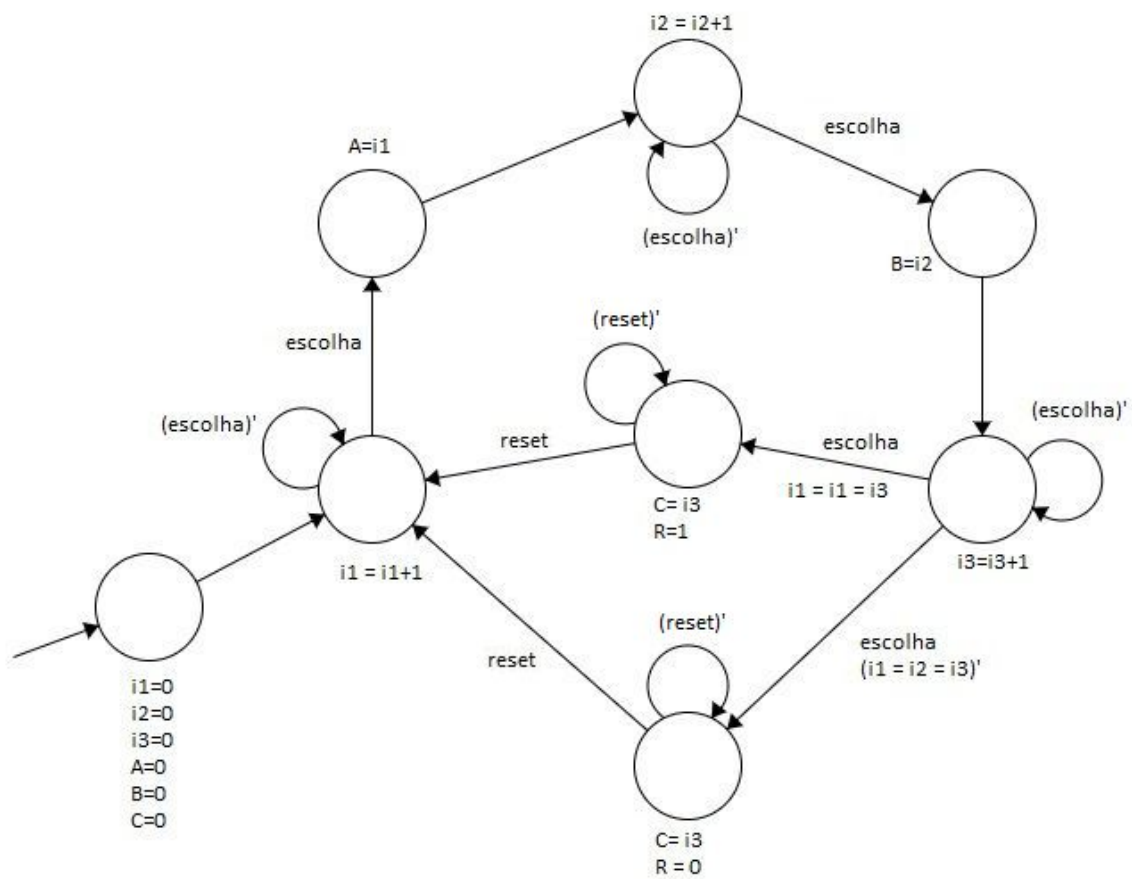


Passo 2: Caminho de Dados

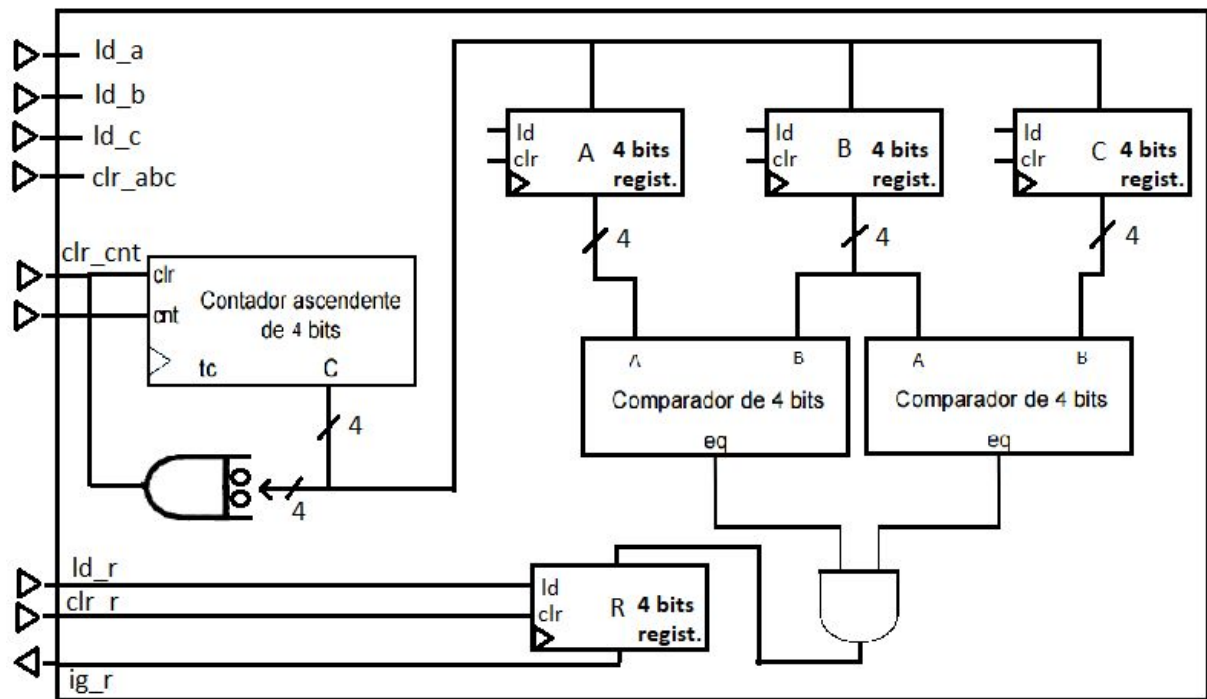

Passo 3: Conexão entre caminho de dados e controlador

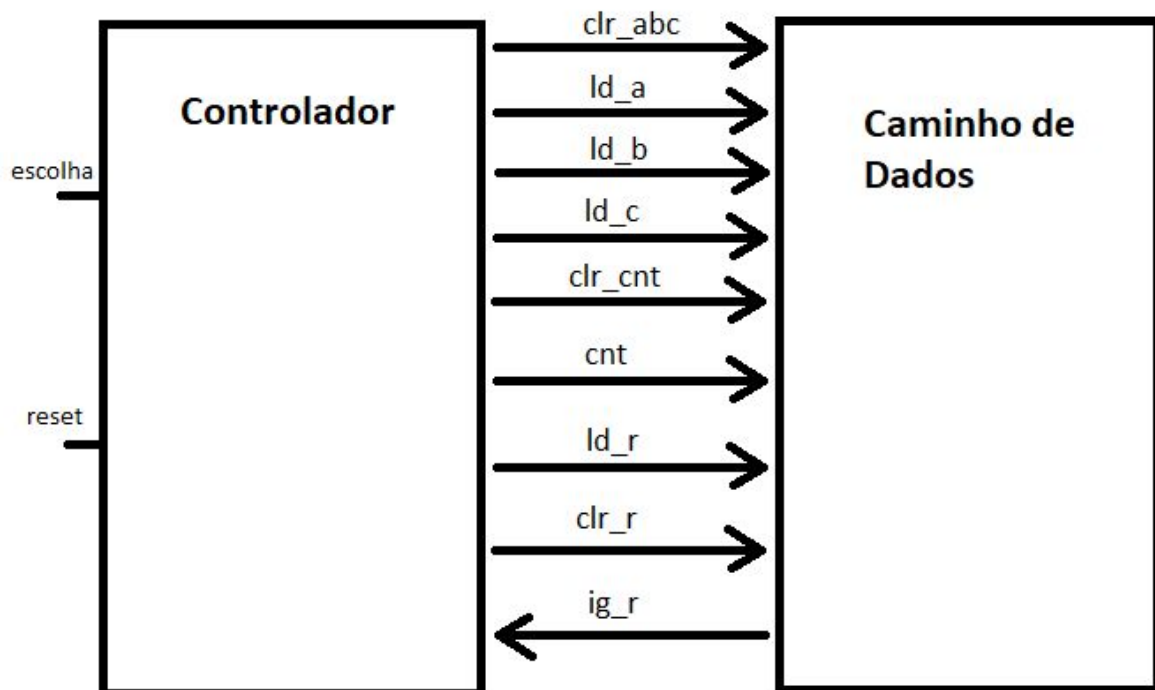

Passo 4:

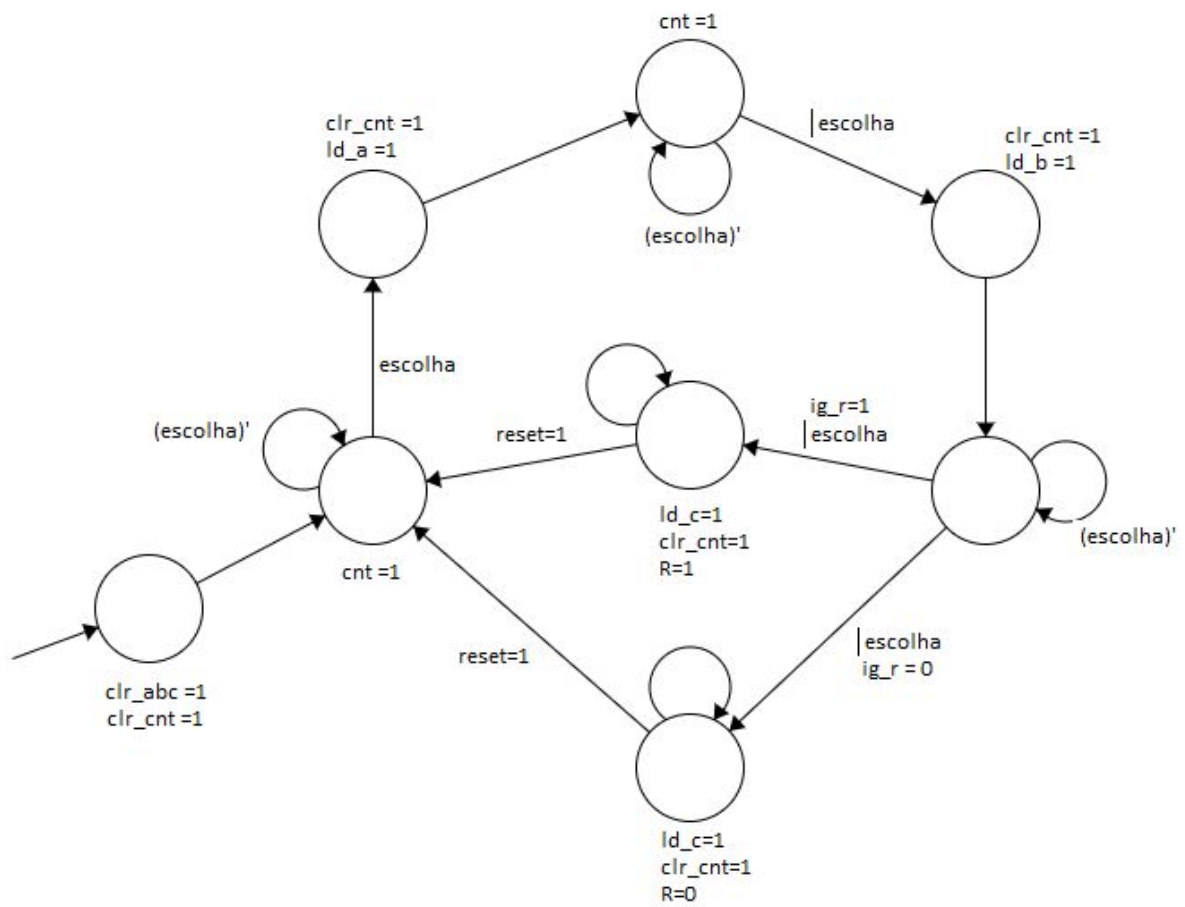

Código-Fonte

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity cassino is
  generic(
    constant min : integer := 0;
    constant max : integer := 9
  );
  port(
    clk      : in  std_logic;
    input    : in  std_logic;
    start    : in  std_logic;
    reset    : in  std_logic;
    output   : out std_logic_vector(1 downto 0);

    -- 7 segments display
    A: out std_logic_vector(6 downto 0);
    B: out std_logic_vector(6 downto 0);
    C: out std_logic_vector(6 downto 0);
    D: out std_logic_vector(6 downto 0)
  );
end entity;

architecture rtl of cassino is

  -- Build an enumerated type for the state machine
  type state_type is (s0, s1, s2, s3, compare, win, lose,
s1p, s2p, s3p, clear);

  -- Register to hold the current state
  signal state : state_type;

  -- Create variables to store random numbers
  shared variable i1 : integer range 0 to max;
  shared variable i2 : integer range 0 to max;
  shared variable i3 : integer range 0 to max;

begin

  -- Logic to advance to the next state
  process (input, clk, start, reset)
  begin
    if reset = '0' then
      state <= s0;
```

```

elsif (rising_edge(clk)) then
    case state is

        ---s0---
        when s0=>
            --
            i1 := min;
            i2 := min;
            i3 := min;
            output <= "00";
            A <= "0111111";
            B <= "0111111";
            C <= "0111111";
            D <= "1111111";
            --change condition
            if start = '0' then
                state <= s1;
            else
                state <= s0;
            end if;

        ---s1---
        when s1=>
            if (i1 = 0) then C <= "0111111";
            elsif (i1 = 1) then C <= "0011111";
            elsif (i1 = 2) then C <= "0101111";
            elsif (i1 = 3) then C <= "0110111";
            elsif (i1 = 4) then C <= "0111011";
            elsif (i1 = 5) then C <= "0111101";
            elsif (i1 = 6) then C <= "0111110";
            elsif (i1 = 7) then C <= "0111111";
            elsif (i1 = 8) then C <= "0101111";
            elsif (i1 = 9) then C <= "0110111";
            else C <= "0110110";
            end if;
            if i1 = max then
                i1 := min;
            else
                i1 := i1 + 1;
            end if;
            --change condition
            if input = '0' then
                state <= s1p;
            else
                state <= s1;
            end if;

        ---s2---
        when s2=>
            if (i2 = 0) then B <= "0111111";

```

```

        elsif (i2 = 1) then B <= "00111111";
        elsif (i2 = 2) then B <= "01011111";
        elsif (i2 = 3) then B <= "01101111";
        elsif (i2 = 4) then B <= "01110111";
        elsif (i2 = 5) then B <= "01111011";
        elsif (i2 = 6) then B <= "01111110";
        elsif (i2 = 7) then B <= "01111111";
        elsif (i2 = 8) then B <= "01011111";
        elsif (i2 = 9) then B <= "01101111";
        else B <= "01101110";
    end if;
    if i2 = max then
        i2 := min;
    else
        i2 := i2 + 1;
    end if;
    --change condition
    if input = '0' then
        state <= s2p;
    else
        state <= s2;
    end if;
---s3---
    when s3 =>
        if (i3 = 0) then A <= "01111111";
        elsif (i3 = 1) then A <= "00111111";
        elsif (i3 = 2) then A <= "01011111";
        elsif (i3 = 3) then A <= "01101111";
        elsif (i3 = 4) then A <= "01110111";
        elsif (i3 = 5) then A <= "01111011";
        elsif (i3 = 6) then A <= "01111110";
        elsif (i3 = 7) then A <= "01111111";
        elsif (i3 = 8) then A <= "01011111";
        elsif (i3 = 9) then A <= "01101111";
        else A <= "01101110";
        end if;
        if i3 = max then
            i3 := min;
        else
            i3 := i3 + 1;
        end if;
        --change condition
        if input = '0' then
            state <= s3p;
        else
            state <= s3;
        end if;

```

```

---compare---
  when compare =>
    --change condition
    if ((i1 = i2) and (i2 = i3)) then
      state <= win;
    else
      state <= lose;
    end if;
---win---
  when win =>
    output <= "11";
    --change condition
    if start = '0' then
      state <= clear;
    else
      state <= win;
    end if;
---lose---
  when lose =>
    output <= "00";
    --change condition
    if start = '0' then
      state <= clear;
    else
      state <= lose;
    end if;
---clear---
  when clear=>
    i1 := min;
    i2 := min;
    i3 := min;
    output <= "00";
    A <= "0111111";
    B <= "0111111";
    C <= "0111111";
    D <= "1111111";
    state <= s1;

---slp---print(s1)---
  when slp =>
    if (i1 = 0) then C <= "1000000";
    elsif (i1 = 1) then C <= "1111001";
    elsif (i1 = 2) then C <= "0100100";
    elsif (i1 = 3) then C <= "0110000";
    elsif (i1 = 4) then C <= "0011001";
    elsif (i1 = 5) then C <= "0010010";

```



```


        elsif (i1 = 6) then C <= "0000010";
        elsif (i1 = 7) then C <= "1111000";
        elsif (i1 = 8) then C <= "0000000";
        elsif (i1 = 9) then C <= "0010000";
        else C <= "0000110";
        end if;
        --change condition
        if input = '1' then
            state <= s2;
        else
            state <= s1p;
        end if;
    ---s2p---print(s2)---
    when s2p =>
        if (i2 = 0) then B <= "1000000";
        elsif (i2 = 1) then B <= "1111001";
        elsif (i2 = 2) then B <= "0100100";
        elsif (i2 = 3) then B <= "0110000";
        elsif (i2 = 4) then B <= "0011001";
        elsif (i2 = 5) then B <= "0010010";
        elsif (i2 = 6) then B <= "0000010";
        elsif (i2 = 7) then B <= "1111000";
        elsif (i2 = 8) then B <= "0000000";
        elsif (i2 = 9) then B <= "0010000";
        else B <= "0000110";
        end if;
        --change condition
        if input = '1' then
            state <= s3;
        else
            state <= s2p;
        end if;
    ---s3p---print(s3)---
    when s3p =>
        if (i3 = 0) then A <= "1000000";
        elsif (i3 = 1) then A <= "1111001";
        elsif (i3 = 2) then A <= "0100100";
        elsif (i3 = 3) then A <= "0110000";
        elsif (i3 = 4) then A <= "0011001";
        elsif (i3 = 5) then A <= "0010010";
        elsif (i3 = 6) then A <= "0000010";
        elsif (i3 = 7) then A <= "1111000";
        elsif (i3 = 8) then A <= "0000000";
        elsif (i3 = 9) then A <= "0010000";
        else A <= "0000110";
        end if;
        --change condition
        if input = '1' then

```

```
        state <= compare;
    else
        state <= s3p;
    end if;
end case;
end if;
end process;
end rtl;
```

Máquinas de Estado (Netlist Viewer)

RTL Viewer:

 

State Machine Viewer:

